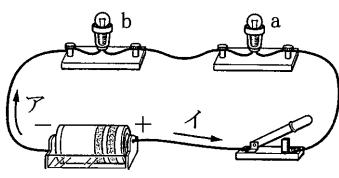



| | | | | | |
|----|--|-------------|-----|-----|----|
| 得点 | | 演習問題 | 実施日 | 月 日 | 氏名 |
| | | 電流とそのはたらき ① | | | |

【1】乾電池と豆電球、スイッチを使って、図1、2のような回路をつくりました。との間に答えなさい。

[図1]



[図2]

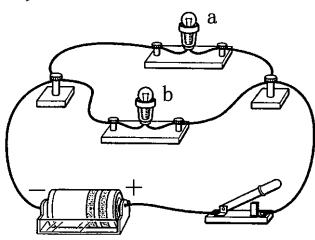

(1) 図1、2の回路をそれぞれ何回路といいますか。

図1() 図2()


(2) 図1で、電流の流れる向きはア、イのどちらですか。記号で答えなさい。()

(3) 図1、2の回路図を記号を用いてそれぞれ下にかきなさい。

[図1]



[図2]

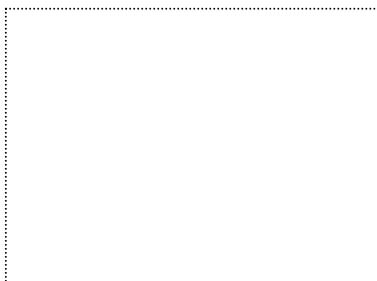


(4) 図1で、スイッチを入れて豆電球aとbを点灯させたあと、豆電球aをソケットからはずした。豆電球bの光はどうなるか。次のア～エから選び、記号で答えなさい。()

- ア 明るくなつてつく。
イ 暗くなつてつく。
ウ 消えてしまう。
エ 明るさは変わらずつく。

(5) 図2で、スイッチを入れて豆電球aとbを点灯させたあと、豆電球aをソケットからはずした。豆電球bの光はどうなるか。(4)のア～エから選び、記号で答えなさい。()

【2】電流計と電圧計の使い方について、次の間に答えなさい。

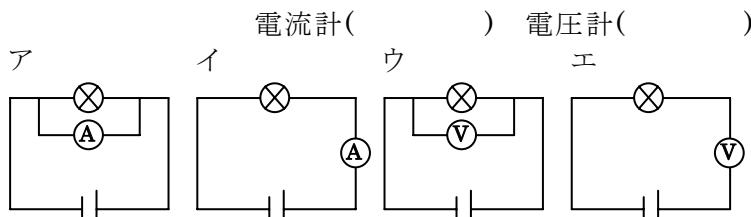(1) 豆電球に流れる電流とかかる電圧をはかるとき、電流計や電圧計を回路にどのようにつなげばよいか。次のア～エからそれぞれ選び、記号で答えなさい。





(2) 電流計の5Aの一端子を用いてある電熱線に流れる電流の強さをはかったところ、指針は0.3Aあたりを示した。もっと正確にはかるためにはどのようにしたらよいか。()


(3) 電圧計の300Vの一端子を用いてある電熱線にかかる電圧の大きさをはかったところ、指針は10Vあたりを示した。もっと正確にはかるためにはどのようにしたらよいか。()

(4) 図の電流計と電圧計の指針の示す値はそれぞれいくらか。ただし、電流計の一端子は500mAに、電圧一端子は3Vにつないである。

電流計(mA) 電圧計(V)

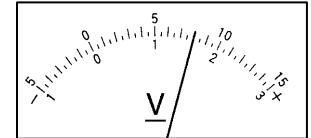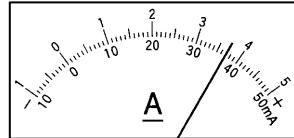

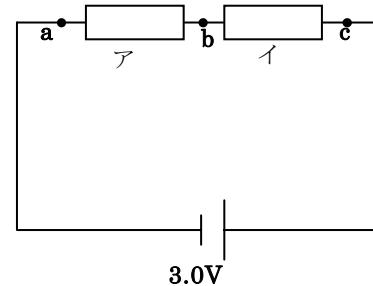【3】1.5Vの乾電池2個と2種類の電熱線アとイを使って、図のような回路をつくった。a点を流れる電流をはかると、200mA、ab間の電圧をはかると1.7Vであった。次の間に答えなさい。



(1) 電熱線アを流れる電流は何mAですか。(mA)

(mA)


(2) b点、c点を流れる電流の強さを、それぞれI_b、I_cとしたとき、これらの電流の値の関係はどのように表されるか。次のア～ウから選び、記号で答えなさい。()

- ア $I_b=I_c=400\text{mA}$
イ $I_b+I_c=400\text{mA}$
ウ $I_b=I_c=200\text{mA}$

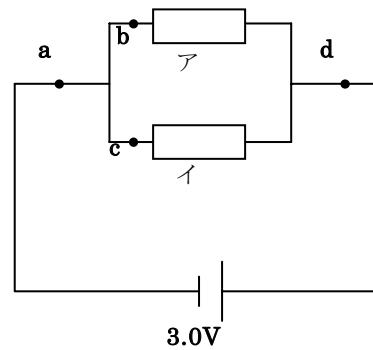(3) bc間の電圧は何Vですか。(V)

(V)

【4】1.5Vの乾電池2個と2種類の電熱線アとイを使って、図のような回路をつくった。a点とb点を流れる電流をはかると、それぞれ350mA、150mAであった。次の間に答えなさい。



(1) c点、d点を流れる電流はそれぞれ何mAですか。

c(mA) d(mA)


(2) 電熱線ア、イにかかる電圧を、それぞれV_1、V_2としたとき、これらの電圧の値の関係はどのように表されるか。次のア～ウから選び、記号で答えなさい。()

- ア $V_1=V_2=1.5\text{V}$
イ $V_1+V_2=3.0\text{V}$
ウ $V_1=V_2=3.0\text{V}$


| | | | | | | |
|----|--|----------|-----|-----|----|--|
| 得点 | | 演習問題【解答】 | 実施日 | 月 日 | 氏名 | |
|----|--|----------|-----|-----|----|--|

【1】乾電池と豆電球、スイッチを使って、図1、2のような回路をつくりました。あの問い合わせに答えなさい。

[図1]

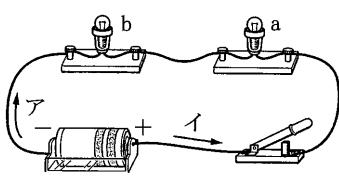

[図2]

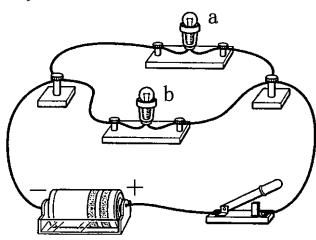


(1) 図1、2の回路をそれぞれ何回路といいますか。

図1(直列回路) 図2(並列回路)


(2) 図1で、電流の流れる向きはア、イのどちらですか。記号で答えなさい。(イ)

(3) 図1、2の回路図を記号を用いてそれぞれ下にかきなさい。

[図1]

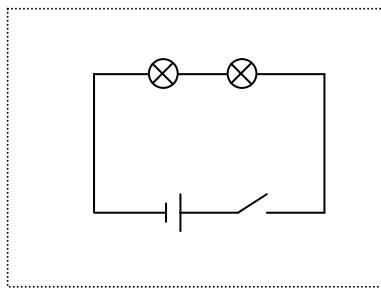

[図2]

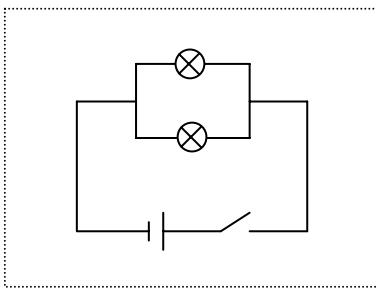


(4) 図1で、スイッチを入れて豆電球aとbを点灯させたあと、豆電球aをソケットからはずした。豆電球bの光はどうになるか。次のア～エから選び、記号で答えなさい。(ウ)

- ア 明るくなつてつく。 イ 暗くなつてつく。
ウ 消えてしまう。 エ 明るさは変わらずつく。

(5) 図2で、スイッチを入れて豆電球aとbを点灯させたあと、豆電球aをソケットからはずした。豆電球bの光はどうになるか。(4)のア～エから選び、記号で答えなさい。(エ)

【2】電流計と電圧計の使い方について、次の問い合わせに答えなさい。

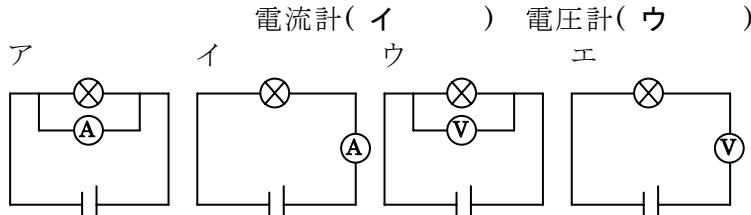(1) 豆電球に流れる電流とかかる電圧をはかるとき、電流計や電圧計を回路にどのようにつなげばよいか。次のア～エからそれぞれ選び、記号で答えなさい。




(2) 電流計の5Aの一端子を用いてある電熱線に流れる電流の強さをはかったところ、指針は0.3Aあたりを示した。もっと正確にはかるためにはどのようにしたらよいか。(一端子を小さい値(500mA)の端子につなぎかえる。)


(3) 電圧計の300Vの一端子を用いてある電熱線にかかる電圧の大きさをはかったところ、指針は10Vあたりを示した。もっと正確にはかるためにはどのようにしたらよいか。(一端子を小さい値(15V)の端子につなぎかえる。)

(4) 図の電流計と電圧計の指針の示す値はそれぞれいくらか。ただし、電流計の一端子は500mAに、電圧一端子は3Vにつないである。


電流計(370 mA)

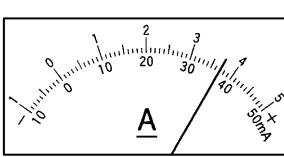

電圧計(1.60 V)

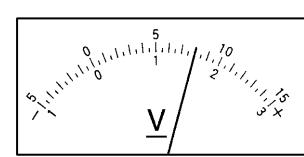

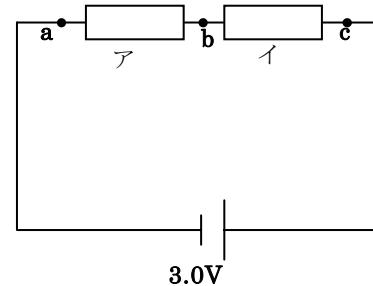【3】1.5Vの乾電池2個と2種類の電熱線アとイを使って、図のような回路をつくりた。a点を流れる電流をはかると、200mA、ab間の電圧をはかると1.7Vであった。次の問い合わせに答えなさい。



(1) 電熱線アを流れる電流は何mAですか。

(200 mA)


(2) b点、c点を流れる電流の強さを、それぞれ I_b 、 I_c としたとき、これらの電流の値の関係はどのように表されるか。次のア～ウから選び、記号で答えなさい。(ウ)

- ア $I_b=I_c=400\text{mA}$
イ $I_b+I_c=400\text{mA}$
ウ $I_b=I_c=200\text{mA}$

(3) bc間の電圧は何Vですか。

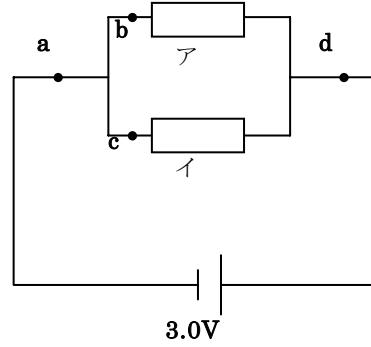(1.3 V)

【4】1.5Vの乾電池2個と2種類の電熱線アとイを使って、図のような回路をつくりた。a点とb点を流れる電流をはかると、それぞれ350mA、150mAであった。次の問い合わせに答えなさい。



(1) c点、d点を流れる電流はそれぞれ何mAですか。

c(200 mA) d(350 mA)

(2) 電熱線ア、イにかかる電圧を、それぞれ V_1 、 V_2 としたとき、これらの電圧の値の関係はどのように表されるか。次のア～ウから選び、記号で答えなさい。(ウ)

- ア $V_1=V_2=1.5\text{V}$
イ $V_1+V_2=3.0\text{V}$
ウ $V_1=V_2=3.0$