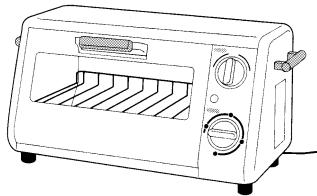


得点		演習問題	実施日	月 日	氏名	
----	--	------	-----	-----	----	--

【1】下の図のような「100V-800W」の表示のある電気器具について次の問い合わせに答えなさい。



(1) 「100V800W」の表示について、正しく述べたものを、次のア～ウから選び、記号で答えなさい。 ()

- ア 100V の電圧の電源につなぐと、800W の電流が流れる。
- イ 100V の電圧の電源につなぐと、800W の電力を消費する。
- ウ 100V までの電圧の電源につなぐと、800W の電力を消費する。


(2) この電気器具に 100V の電圧をかけたときに流れる電流は何 A ですか。 () A)

(3) この電気器具の電熱線の抵抗は何 Ω ですか。 () Ω)

(4) この電気器具を 100V の電圧で 5 分間使ったときの電力量は何 J ですか。 () J)

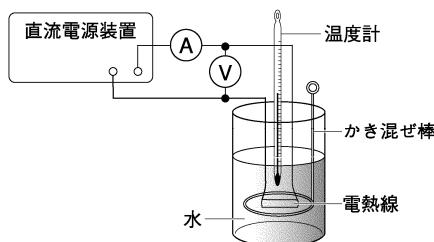(5) この電気器具を 100V の電圧で 1 日に 2 時間使ったときの電力量は何 Wh ですか。 () Wh)

【2】右の図のように、実験用ヒーター(電熱線)を電流計と電源につなぎ電流を流すと、電圧計は 10.0V を、電流計は 0.4A を示した。これについて、次の問い合わせに答えなさい。



(1) ヒーターで消費される電力は何 W ですか。 () W)

(2) 電流を 2 時間流し続けたとき、ヒーターで消費される電力量は何 Wh ですか。 () Wh)

(3) 電流を 1 分間流したとき、ヒーターで発生する熱量は何 J ですか。 () J)

(4) (3)の熱量を $ca1$ で表すとどうなるか。最も近いものを、次のア～エから記号で選びなさい。ただし、 $1J=0.24cal$ とする。 ()

ア約 6cal イ約 60cal ウ約 100cal エ約 1000cal

【3】下の図のような「100V-500W」と表示のある電気ポットを、100V の電源につないで 3 時間使った。これについて、次の問い合わせに答えなさい。




(1) 電気器具に表示されている「100V-500W」を何といいますか。 ()

(2) (1)のとき、電気ポットには何 A の電流が流れることになりますか。 () A)

(3) この電気ポットの電熱線の抵抗は何 Ω ですか。 () Ω)

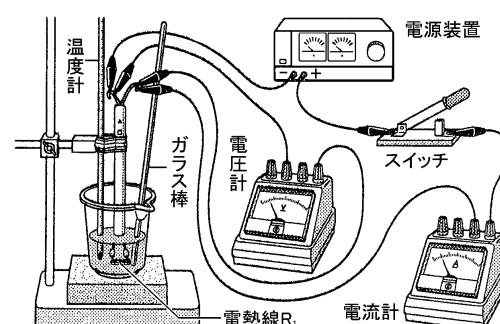(4) 電気ポットを 100V の電源につないで 3 時間使ったとき、この電気ポットが消費する電力量は何 Wh ですか。 () Wh)

【4】抵抗が 10Ω の電熱線(実験用ヒーター)を使って、下の図のように熱量を調べる実験を行った。これについて、次の問い合わせに答えなさい。



(1) この電熱線に 20V の電圧を加えて、電流を 5 秒間流した。このとき流れる電流は何 A ですか。 () A)

(2) (1)のときの電力は何 W ですか。 () W)


(3) (1)のときの電力量は何 J ですか。 () J)

(4) この電熱線に 40V の電圧を加えて、電流を 5 分間流したときの電力量は何 J ですか。 () J)

(5) (4)のとき、電流のはたらきによって発生した熱量は何 J ですか。 () J)

得点		演習問題【解答】	実施日	月 日	氏名	
		電流とその働き ①				

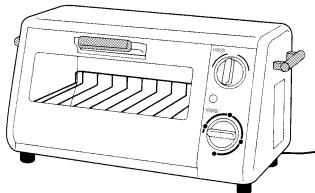【1】下の図のような「100V-800W」の表示のある電気器具について次の問い合わせに答えなさい。



(1) 「100V-800W」の表示について、正しく述べたものを、次のア～ウから選び、記号で答えなさい。 (イ)

- ア 100V の電圧の電源につなぐと、800W の電流が流れる。
- イ 100V の電圧の電源につなぐと、800W の電力を消費する。
- ウ 100V までの電圧の電源につなぐと、800W の電力を消費する。

(2) この電気器具に 100V の電圧をかけたときに流れる電流は何 A ですか。 (8 A)

$$\text{電力} = \text{電流} \times \text{電圧} \text{ だから } 100 = 8 \times 100 \quad 800 \div 100 = 8$$

(3) この電気器具の電熱線の抵抗は何 Ω ですか。 (12.5 Ω)

$$\text{オームの法則 } V=IR \text{ より } 100 = 8 \times 12.5 \quad 100 \div 8 = 12.5$$


(4) この電気器具を 100V の電圧で 5 分間使ったときの電力量は何 J ですか。 (240000 J)

$$\text{発熱量や電力量} = \text{電力} \times \text{時間(秒)} \quad 5 \text{ 分} = 300 \text{ 秒} \\ \text{だから } 800 \times 300 = 240000$$

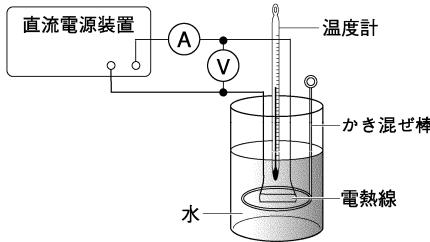(5) この電気器具を 100V の電圧で 1 日に 2 時間使ったときの電力量は何 Wh ですか。 (1600 Wh)

$$\text{消費電力量} = \text{電力} \times \text{時間(時)} \text{ だから } 800 \times 2 = 1600$$

【2】右の図のように、実験用ヒーター(電熱線)を電流計と電源につなぎ電流を流すと、電圧計は 10.0V を、電流計は 0.4A を示した。これについて、次の問い合わせに答えなさい。



(1) ヒーターで消費される電力は何 W ですか。 (4 W)

$$\text{電力} = \text{電流} \times \text{電圧} \text{ だから } 0.4 \times 10 = 4.0$$

(2) 電流を 2 時間流し続けたとき、ヒーターで消費される電力量は何 Wh ですか。 (8 Wh)

$$\text{消費電力量} = \text{電力} \times \text{時間(時)} \text{ だから } 4.0 \times 2 = 8$$


(3) 電流を 1 分間流したとき、ヒーターで発生する熱量は何 J ですか。 (240 J)

$$\text{発熱量} = \text{電力} \times \text{時間(秒)} \text{ だから } 4.0 \times 60 = 240$$

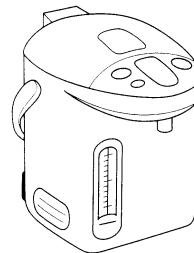(4) (3)の熱量を cal で表すとどうなるか。最も近いものを、次のア～エから記号で選びなさい。ただし、1J=0.24cal とする。
240J × 0.24 = 57.6 cal (イ)

ア約 6cal イ約 60cal ウ約 100cal エ約 1000cal

【3】下の図のような「100V-500W」と表示のある電気ポットを、100V の電源につないで 3 時間使った。これについて、次の問い合わせに答えなさい。



(1) 電気器具に表示されている「100V-500W」を何といいますか。 (消費電力)

(2) (1)のとき、電気ポットには何 A の電流が流れることになりますか。 (5 A)
 $\text{電力} = \text{電流} \times \text{電圧} \text{ だから } 100 = 5 \times 100 \quad 500 \div 100 = 5$


(3) この電気ポットの電熱線の抵抗は何 Ω ですか。 (20 Ω)

$$\text{オームの法則 } V=IR \text{ より } 100 = 5 \times 20 \quad 100 \div 5 = 20$$

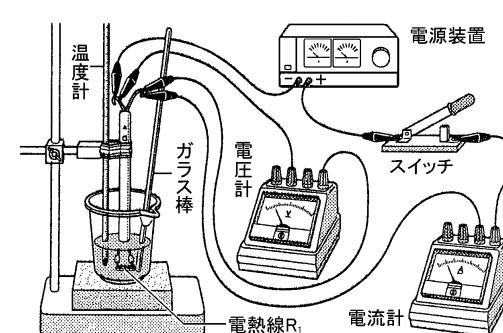(4) 電気ポットを 100V の電源につないで 3 時間使ったとき、この電気ポットが消費する電力量は何 Wh ですか。 (1500 Wh)

$$\text{消費電力量} = \text{電力} \times \text{時間(時)} \text{ だから } 500 \times 3 = 1500$$

【4】抵抗が 10Ω の電熱線(実験用ヒーター)を使って、下の図のように熱量を調べる実験を行った。これについて、次の問い合わせに答えなさい。



(1) この電熱線に 20V の電圧を加えて、電流を 5 秒間流した。このとき流れる電流は何 A ですか。 (2 A)

$$\text{オームの法則 } V=IR \text{ より } 20 = 10 \times I \quad 20 \div 10 = 2$$

(2) (1)のときの電力は何 W ですか。 (40 W)

$$\text{電力} = \text{電流} \times \text{電圧} \text{ だから } 2 \times 20 = 40$$

(3) (1)のときの電力量は何 J ですか。 (200 J)

$$\text{発熱量} = \text{電力} \times \text{時間(秒)} \text{ だから } 40 \times 5 = 200$$

(4) この電熱線に 40V の電圧を加えて、電流を 5 分間流したときの電力量は何 J ですか。 (48000 J)

$$\text{オームの法則 } V=IR \text{ より } 40 = 10 \times I \quad 40 \div 10 = 4$$

$$\text{電力量} = \text{電力} \times \text{時間(秒)} \text{ だから } 4 \times 40 \times 300 = 48000$$

(5) (4)のとき、電流のはたらきによって発生した熱量は何 J ですか。 (48000 J)